

流水线大作业实验报告

无11 陈泽恺 2021012895

实验目的

将理论课处理器大作业中设计的单周期 MIPS 处理器改进为流水线结构，并利用此处理器 完成最短路径算法

实现思路

基本框架

单周期

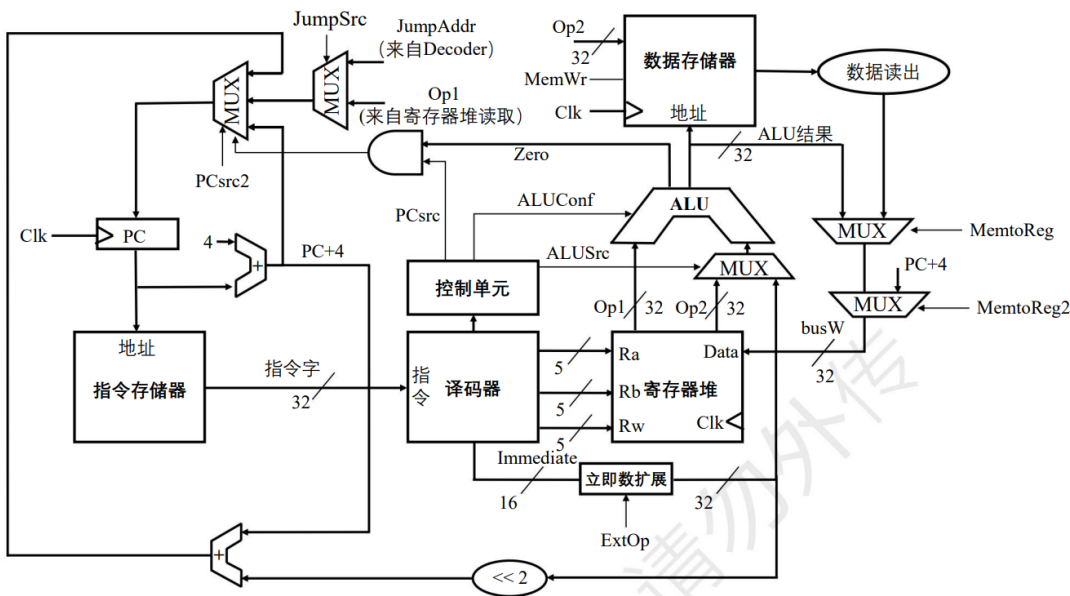


图 VI-3 单周期处理器整体框架和数据通路。

多周期：


 


图 VII-23 在 ID 阶段完成 beq 指令的硬件结构示意图。增加了在 ID 阶段的比较器，转发逻辑以及用于阻塞流水线的冒险判断逻辑。

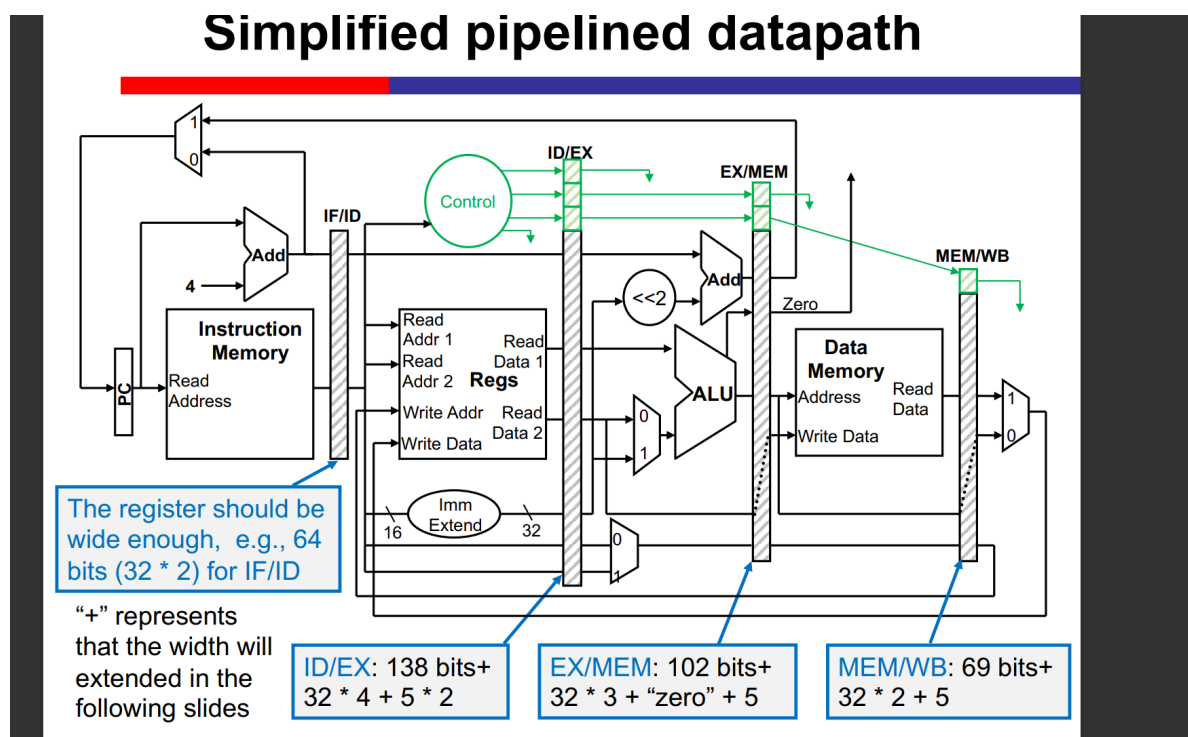

单周期到多周期技术路线

五级流水线分级、添加指令与控制信号生成

这里我们的Branch和Jump等指令都是在ID阶段完成提前跳转，并在此基础上实现的冒险处理

1. 添加五级间寄存器
2. 添加之前没有的指令：粗体

全指令集:

R型: add, addu, sub, subu, and, or, xor, nor, andi, sll, srl, sra, slt, sltu, jr, **jalr**,

I型: lw, sw, lui, addi, addiu, slti, sltiu, beq, **bne, blez, bgtz, bltz**

J型: j, jal

nop(应该是不用管?)

bgtz: 1.改了control单元的控制信号 2.ALU中需要新的代码

bgtz的opcode: 000111

3. 分成 IF|ID|EX|MEM|WB 五个阶段, 并加入四组分隔寄存器: IF_ID, ID_EX, EX_MEM, MEM_WB, 改变各个单元的输入来源, 在 CPU.v 中将各个模块的输入信号改为来源于寄存器:

IF阶段: instructionMemory->IF_ID寄存器存储, 更新PC+=4

ID阶段: 添加Branch专门计算判断单元, 生成control信号和ALU_control信号, 存入ID_EX, 取出两个要进行操作的数 (rs/rt/Imm)


EX阶段: 按控制信号ALU进行计算

MEM阶段: 按控制信号读取/写入信号 data_memory

WB阶段: register_file写入

控制信号:

Review: control signals in the pipeline

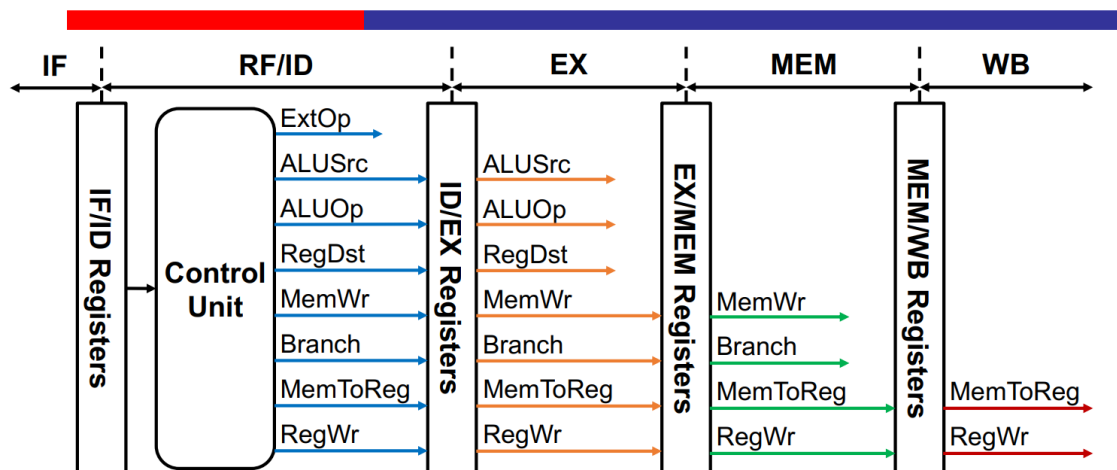

冒险处理

1. Control-Hazard:

实现stall和flush, Branch类指令和J型指令都在ID阶段完成PC更新, 拿到错误的指令需要flush一个出去, 我们默认预测beq取不跳转, beq需要判断一次是否需要跳转的再进行flush

flush由flush控制, stall由stall信号控制,

flush: beq类和j类在遇到需要flush时, 将flush从 ID 发到 IF_ID,对 ID_EX 阶段的flush直接配合stall进行, 使用相同的生成条件

stall:用于 load-use 和 *-beq

```

1      assign flush_IFID = (ID_IsJump | ID_Branch)&(stall_IFID == 0);
2      assign stall_IFID = (ID_Branch &&
3          (( EX_RegWrite && (EX_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || EX_rd == IF_ID_Instruction[20:16])) )
// *-beq?
4          || (MEM_MemRead && (MEM_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || MEM_rd == IF_ID_Instruction[20:16])))
// lw-*-beq?
5          || (EX_MemRead && (EX_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || EX_rd == IF_ID_Instruction[20:16])))
// lw-*      这里没有管lw-sw, lw-lw的优化, 都让它stall一下
6          )? 1:0;

```

2. 加入 Forwarding unit 进行Data Hazard处理

a. 转发到 ID: Branch 提前需要的数据, 来源: EX/MEM, MEM/WB 不用! 因为可以先写后读

b. 转发到 EX: EX/MEM, MEM/WB

c. 转发到 MEM 只会来源于 MEM/WB

d. beq前一条为R或是lw都需要stall然后转发

关键代码:

到ID阶段的转发与ID阶段的判断计算

```

1      Forwarding_ID BrForwarding(IF_ID_Instruction[25:21],
IF_ID_Instruction[20:16],
2          MEM_rd, MEM_RegWrite,
3          MEM_MemRead, WB_rd,
BrForwardingA, BrForwardingB);          // 注意检查
4      assign BrALUData1 = BrForwardingA == 1 ? MEM_ALU_out :
5          BrForwardingA == 2 ? WB_Databus3 : ID_Databus1;
6      assign BrALUData2 = BrForwardingB == 1 ? MEM_ALU_out :
7          BrForwardingB == 2 ? WB_Databus3 : ID_Databus2;
8      BranchALU BrAlu(IF_ID_Instruction[31:26], BrALUData1, BrALUData2,
ID_Branch, Zero);          //这里可以优化, 转发2其实是没有用的

```

到EX阶段的转发:

```

1      Forwarding_EX ALUForward(
2      EX_rs, EX_rt,
3      MEM_rd, WB_rd,
4      MEM_RegWrite, WB_RegWrite, MEM_MemRead,
5      ALUForward1, ALUForward2
6      );
7
8      // ALUSrc1: 0 Databus1, 1 shamt 移位
9      // ALUSrc2: 0 Databus2, 1:LU_out 扩展后立即数
10     // ALUForward: 2从EX_MEM转发, 1从MEM_WB转发
11     assign ALU_in1 = EX_ALUSrc1? {27'h00000, EX_Shamt}:
12         (ALUForward1==2)? MEM_ALU_out:
13         (ALUForward1==1)? WB_Databus3:
EX_Databus1;

```

```

14         assign ALU_in2 = EX_ALUSrc2? EX_LU_out:
15                 (ALUForward2==2)? MEM_ALU_out:
16                 (ALUForward2==1)? WB_Databus3:
17         EX_Databus2;
18         ALU alu1(
19             .in1    (ALU_in1    ),
20             .in2    (ALU_in2    ),
21             .ALUctr1 (EX_ALUctr1 ),
22             .sign    (EX_Sign    ),
23             .out     (EX_ALU_out  ),
24             .zero    (nouse_Zero )
25         );

```

3. Load-use冒险,

在load指令的EX阶段结束, 检测到存在 Load-use 冒险($EX_Load \& ID_Branch \& (\text{寄存器号对应})$)后, 发送 `stall` 信号到 `IF/ID`、`flush` 信号到 `ID\EX` (use指令停在ID, 并利用 `stall` 设置PC值不变, 下一周期也还是这条, 并且下一周期EX段没有计算, 再下一个周期use指令就会进行EX), `MEM` 阶段比较 `EX_MEM.Write_Register == ID/EX(EX/MEM).MemBus_Adress` 决定是否转发

所以IF_ID_stall单元应该比较 (`EX要RegWrite & (寄存器号对应ID阶段)`) & Load

4. Structural Hazard: RegisterFile 需要改成可以同时支持读写且先读后写,对应的需要生成写入寄存器号控制信号, 这里是在ID阶段生成的 `ID_rd` (其实这个名字起的不好, 会有混淆, 但是这个rd是经过RegDst控制MUX-rt, rd选过的)最后到 `WB_rd` 才进行控制写入

其它改动

1. `Control` 单元需要加入信号 `IsJump` 标示是否是跳转型指令然后控制是否flush `IF/ID`
2. 做一个外设BCD, 在CPU中对sw的目标地址进行判断, 如果是在BCD范围(0x40000010)就不对DataMemory做操作, 而是把信号发去给BCD (需要在汇编代码中完成二进制数字到BCD的译码), reg存储信号, 直接接到数码管管脚

控制信号[12:0]对应管脚:

SEL4	SEL3	SEL2	SEL1	DP	G	F	E	D	C	B	A
Y3	R1	P2	M2	V3	W4	P1	T5	U5	V5	P5	N2

3. 在Datamemory中预先存储好我们的测试数据。(dist数组约定存储在200处)

软件实现

1. 这里我们延续使用理论课中的bellman_ford算法汇编代码
2. 直接取出硬件中存储好的测试数据进行计算, 然后累加统计dist数组和
3. 取出二进制数字的个位、十位、百位、千位。因为CPU上没做除法, 这里利用循环减法进行带余数除法计算:

```

1  # 16进制转4个寄存器里10进制存储
2  # 循环计算余数
3  addi $t2, $t0, 0
4  addi $t4, $zero, 0
5  addi $t3, $zero, 10
6  div_loop1:
7      sub $t2, $t2, $t3    # 用被除数减去除数
8      addi $t4, $t4, 1    # 统计除法结果
9      bgtz $t2, div_loop1 # 如果结果大于等于 0，继续循环
10     beq $t2, $zero, div_loop1
11     add $s0, $t2, $t3    # 余数，如果结果小于 0，则加上除数,s0中是个位
12     addi $t4,$t4, -1    # 除法结果

```

4. 把0~9翻译成BCD控制信号：

共12位, 7:0位上

```

0:    0011_1111-> 0x3f
1:    0000_0110 0x06
2:    0101_1011 0x5b
3:    0100_1111 0x4f
4:    0110_0110 0x66
5:    0110_1101 0x6d
6:    0111_1101 0x7d
7:    0000_0111 0x07
8:    0111_1111 0x7f
9:    0110_1111 0x6f

```

11:8位上:

个位(s0): 1000

十位(s0): 0100

百位(s0): 0010

千位(s0): 0001

5. 软件进行BCD显示控制：利用nop指令控制时间，sw指令控制BCD对应外设，循环操作完成显示：

```

1  print:
2  addi $t0, $zero, 1          # t0: count time
3  addi $t8, $zero, 30000
4  print_loop:
5      beq $t0, $t8, final_end
6      lui $t9, 0x4000
7      addi $t9, $t9, 0x0010    # the address for BCD
8      control
9      sw $s4 , 0($t9)
10     jal wait_func
11     sw $s5 , 0($t9)
12     jal wait_func
13     sw $s6 , 0($t9)

```

```

13      jal wait_func
14      sw $s7 , 0($t9)
15      jal wait_func
16      j print_loop
17
18  wait_func:
19      addi $t1, $zero, 1
20      addi $t2, $zero, 100
21  wait_loop:
22      beq $t1, $t2, end_wait_loop
23      addi $t1, $t1, 1
24      nop
25      j wait_loop
26  end_wait_loop:
27      jr $ra
28
29
30  final_end:
31      nop
32

```


编译

因为InstructionMemory只用了Adress[9:2]来决定是哪个指令，而Mars编译器产生的区别在更高位，所以j到某个指令地址可以直接用编译出来的机器指令

测试数据

这里我们直接使用了理论课中的样例进行测试。

示意图：

 

输入为：

6

0 9 3 6 -1 -1

9 0 -1 3 4 1

3-102-15

63206-1

-14-1602

-115-120

答案应该为:

835108

->34

调试与debug

1. `lw a0, 32(a1)`指令中单位是`byte`, 读取地址是`$a1+32byte`,所以寄存器`a1`中也要以`byte`为单位, 比如我们想`lw`第64个`word` (32bit) 我们应该设一个256的寄存器
2. 原来的汇编代码读入的数据一行有32个, 只用6个, `Datamemory`那里要改成同格式的
3. 原来的代码在`R-beq`有`dataHazard`时就会出现`flush`和`stall`同时为1的冲突:

```
1      assign flush_IFID = (ID_IsJump | ID_Branch);
2      assign stall_IFID = (ID_Branch &&
3                          (( EX_RegWrite && (EX_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || EX_rd == IF_ID_Instruction[20:16])) )
// *-beq?
4                          || (MEM_MemRead && (MEM_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || MEM_rd == IF_ID_Instruction[20:16])))
// lw-*-beq?
5                          || (EX_MemRead && (EX_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || EX_rd == IF_ID_Instruction[20:16])))
// lw-*      这里没有管lw-sw, lw-lw的优化, 都让它stall一下
6                          )? 1:0;
```

改成:


```

1      assign flush_IFID = (ID_IsJump | ID_Branch)&(stall_IFID == 0);
2      assign stall_IFID = (ID_Branch &&
3                          (( EX_RegWrite && (EX_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || EX_rd == IF_ID_Instruction[20:16])) )
// *-beq?
4                          || (MEM_MemRead && (MEM_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || MEM_rd == IF_ID_Instruction[20:16])))
// lw-*-beq?
5                          || (EX_MemRead && (EX_rd ==
IF_ID_Instruction[25:21] || EX_rd == IF_ID_Instruction[20:16])))
// lw-*      这里没有管lw-sw, lw-lw的优化, 都让它stall一下
6                          )? 1:0;

```

从我们的设计思路可以看出，只有R-beq或lw-beq这类会同时产生IF_ID的flush和stall，这个时候我们需要beq留在原地，所以flush失效

4. ID阶段更新PC时，计算PC+4要用ID_PC不能直接用IF的PC，这样beq在IDstall的时候PC也不会跑掉了。实际上这段PC更新还是要再考虑考虑，原来的PC是直接在ID阶段的逻辑里算出来的，问题就是ID_PC和现在的PC已经不是一个东西了。要分开讨论用哪个进行更新：

原来的：

```

1      assign ID_PC_plus_4 = ID_PC + 32'd4;
2      wire [32 -1:0] Jump_target;
3      assign Jump_target = {ID_PC_plus_4[31:28], IF_ID_Instruction[25:0],
2'b00};
4      wire [32 -1:0] Branch_target;
5      assign Branch_target = (ID_Branch & Zero)? ID_PC_plus_4 +
{ID_LU_out[29:0], 2'b00}: ID_PC_plus_4;

```

更改后：

```

1      assign ID_PC_plus_4 = ID_PC + 32'd4;
2      wire [32 -1:0] Jump_target;
3      assign Jump_target = {ID_PC_plus_4[31:28], IF_ID_Instruction[25:0],
2'b00};
4      wire [32 -1:0] Branch_target;
5      assign Branch_target = (ID_Branch & Zero)? ID_PC_plus_4 +
{ID_LU_out[29:0], 2'b00}:
6                                     (ID_Branch)? ID_PC_plus_4: PC +
32'h4;

```

5. WB阶段要注意jal返回的应该是WB的PC+4；另外jal+jr也会造成数据冒险，但是因为程序中没有这种冒险这里没有处理

```

1      assign WB_Databus3 = (WB_MemtoReg == 2'b00)? WB_ALU_out:
(WB_MemtoReg == 2'b01)? WB_Memory_Read_Data: WB_PC + 32'd4 ;

```

6. bgtz 和 bltz 要注意不能直接使用>,<号比较，这是无符号比较，要check符号位和是否是0

```

1  else if(OpCode == 6'h07) begin // bgtz
2      Zero <= ((data1[31] == 0) & ~(data1 == 0));
3  end
4  else if(OpCode == 6'h01) begin // bltz
5      Zero <= (data1[31] == 1 );

```

7. 之前以为直接这样写就已经实现先写后读的寄存器了，

```

1  // read data from RF_data as Read_data1 and Read_data2
2  assign Read_data1 = (Read_register1 == 5'b00000)? 32'h00000000:
RF_data[Read_register1];
3  assign Read_data2 = (Read_register2 == 5'b00000)? 32'h00000000:
RF_data[Read_register2];
4
5  integer i;
6  // write wrtie_data to RF_data at clock posedge
7  always @(posedge reset or posedge clk)
8      if (reset)
9          for (i = 1; i < 32; i = i + 1)
10             RF_data[i] <= 32'h00000000;
11     else if (RegWrite && (Write_register != 5'b00000))
12         RF_data[Write_register] <= Write_data;
13


```

但是发现仿真结果里读出来还是写前的结果，反思是因为Dflip-flop这样的存储器读入的是set-up time+clk上升沿瞬间的数据，如果上升沿后改RF下一个寄存器就不会把变化的数据读入了。所以重新用旁路方法完成先写后读：

8. 跑Implementation和simulation是两个不同的文件，要通过source里disable和enable只留一个跑。有的时候Implement和simulate会莫名其妙跑失败，重启一下也许就好了

资源与时序性能使用


资源使用情况

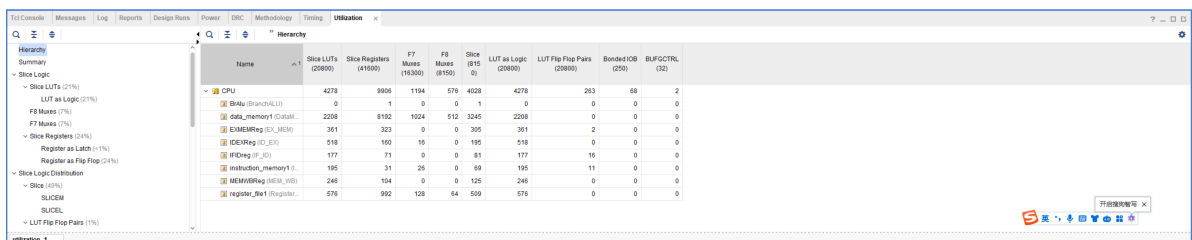


Name	Slice LUTs (20K00)	Slice Registers (41K00)	F7 Muxes (16K00)	F8 Muxes (9150)	Slice LUT as Logic (20K00)	LUT Flip Flop Pairs (20K00)	Bonded IOB (250)	BUFCTRL (10)
CPU	4278	9906	1194	576	4028	4278	263	2
data_memory1 (data)	2208	8192	1024	512	3245	2208	0	0
ICMEMReg (EX_MEM)	361	323	0	0	305	361	2	0
ICMEMReg (EX_EX)	518	160	16	0	195	518	0	0
IFCReg (IF_EX)	177	71	0	0	81	177	16	0
Instruction_memory1 (I)	196	31	26	0	69	196	11	0
MEMMEMReg (MEM_MEM)	246	164	0	0	125	246	0	0
register_Rst1 (Register)	576	992	128	64	509	576	0	0

Summary

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	4278	20800	20.57
FF	9906	41600	23.81
IO	68	250	27.20

 

Schematic


 


时序情况

我设置的时钟约束是9.5ns，是从100ns-20ns-10ns-9.5试出来的比较优的结果，实际使用的是从管脚接来未经过处理的100M信号

Position	Clock Name	Period (ns)	Rise At (ns)	Fall At (ns)	Add Clock	Source Objects	Source File	Scoped Cell	Current Instance
1	test_clk	9.500	0.000	4.750	<input type="checkbox"/>	[get_ports sys_clk]	pipeline.xdc		

Double click to create a Create Clock constraint

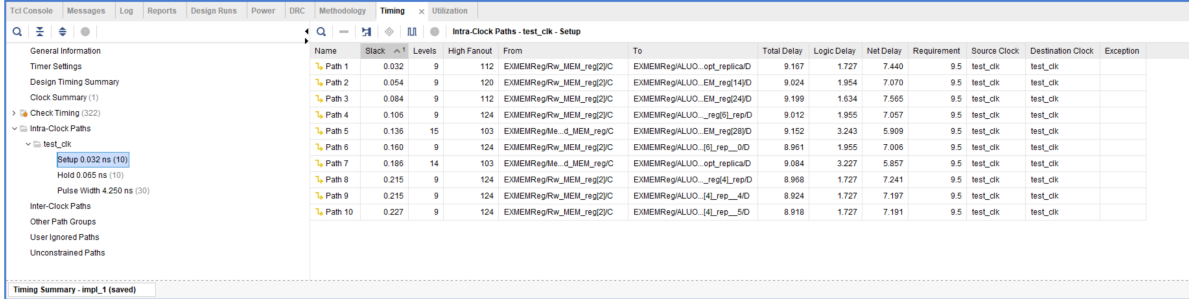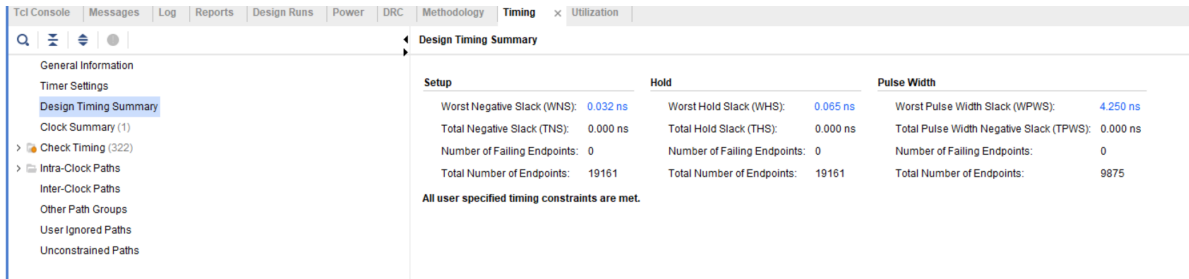



可以看出最短周期大约为9.167ns左右，

$$\text{最大时钟频率 } F = \frac{1}{9.167ns} \approx 109.1Hz$$

与单周期处理器的对比

理论课中我设计的单周期处理器是这样的：

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	2928	20800	14.08
FF	8425	41600	20.25
IO	68	250	27.20

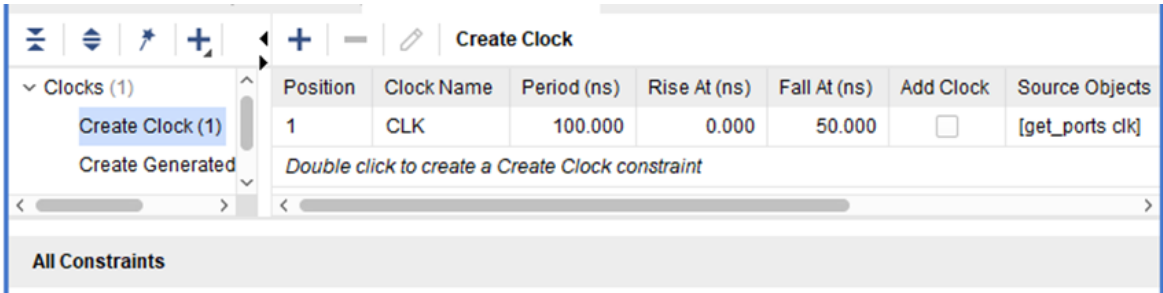 

最大时钟频率估测为


Fm = 1/ (clk-WNS) = 1/(100-87.965) = 99MHz

可以发现 流水线处理器显著用到了更多的LUT和FF，其中LUT增长最显著，因为FF消耗虽然流水线中有更多的级间寄存器，但是实际消耗主要是存储器实现，LUT则是由于增加了各种控制信号、转发处理等消耗量增大


但是有意思的是这个频率增加不明显，甚至在带着外设，未经过优化时Implement结果看流水线的最小周期高达二十余ns，甚至低于单周期，这是一个很奇怪的事情，一方面可能是单周期实现功能有所不同，逻辑更简单，但是似乎影响不应该那么大，另一方面理论课测试的并没有很精确，但是更多的我认为vivado综合实现过程中设计的问题，我的单周期综合实现所需时间远高于pipeline的综合实现时间。

仿真结果

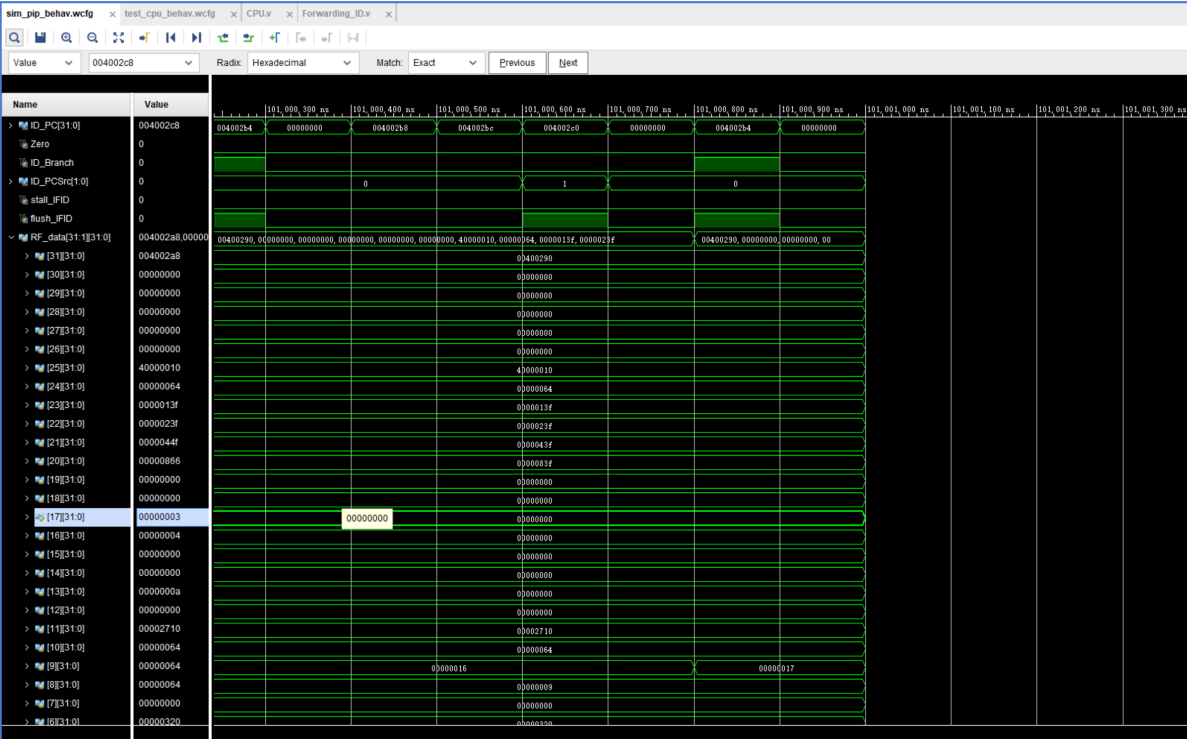可以看到16~19寄存器中存储的是每位上的十进制数字，20 ~23存储的是译码结果，根据我们的测试数据可以发现 与答案 34 相符，仿真正确




CPI计算

 

这里为了算CPI我改了程序，让它最后显示是有限循环。这样得到的指令数是163369个

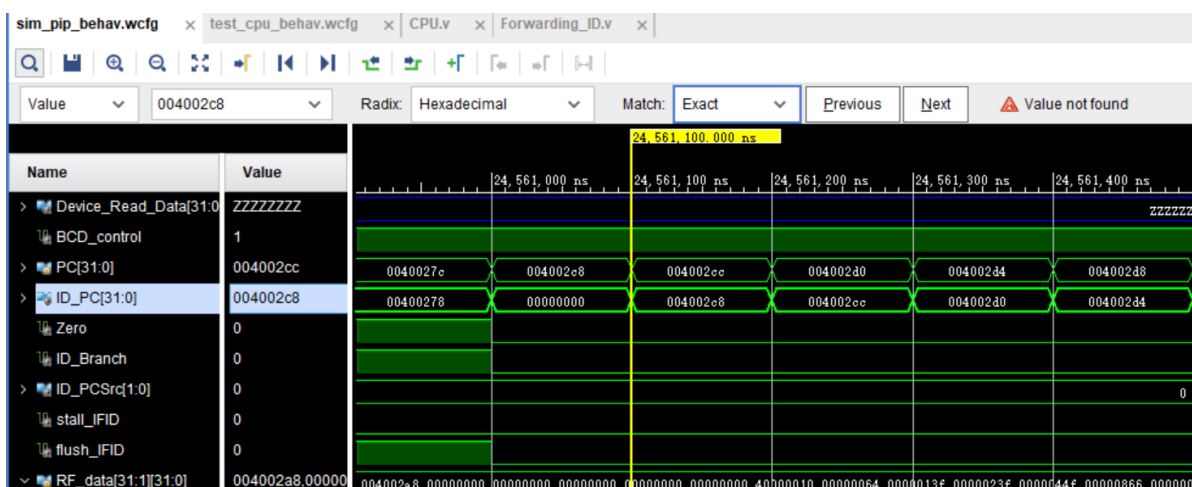通过仿真可以计算得到流水线使用了24561400ns，由于仿真设置的是100ns周期，所以是245614个cycle完成了计算





$$CPI = \frac{245614}{163369} = 1.503430883460142$$

这个CPI偏高是因为在print结果的时候反复利用循环做beq和j导致不断需要flush

硬件运行情况

 这里我们直接加载到FPGA板上，发现运行正确，印证了我们的时钟频率可以高于100MHz



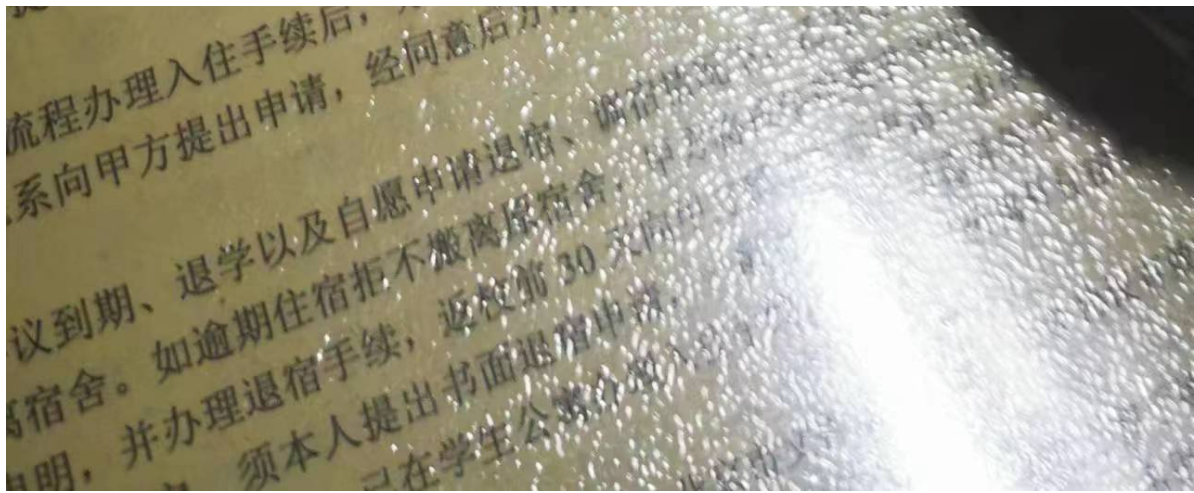

总结

流水线CPU是一个异常浩大的工程，尤其我先实现的用单周期完成功能，又再改为五级流水线结构。其中光是给变量改名就不知道花了几个小时的时间。

心得首先是开始写代码前要先写好计划书，列好设计思路 and 基础框架，然后按照计划进行施工。

其次是细节很重要，每一处命名和对应都要规范，像Instruction, ID_Instruction, PC, ID_PC这样的都很容易用混，每次发现错误，都对这一类错误进行排查（善用查找工具）就可以减少很多调试时间。

理论课上学的很多东西其实都不是很牢靠，但是现在经过这样的大作业锻炼感觉踏实了不少，至少流水线的原理和实现过程是可以如数家珍了。

最后，虽然要感叹一句其间辛苦不足为他人道也，但是最后成功实现一台自己的五级流水线CPU还是一件很酷很有成就感的事。

文件清单

- asm
 - bellman_4pipeline.asm 使用的原始的汇编程序
 - bellman_4pipeline_4CPIcalculate.asm 用于计算CPI进行有限循环的汇编程序
 - generate_instruction.py 通过asm文件生成的mq.txt生成指令代码文件instruction.txt
 - machinecode.txt 对应程序与机器码
 - mq.txt 机器指令
 - instruction.txt 机器码指令代码
- pipeline_codes 所有的约束文件与设计文件
 - ALU.v
 - ALUControl.v
 - BCD_Welog.v
 - BranchALU.v
 - clk_gen.v
 - Control.v
 - CPU.v
 - DataMemory.v
 - debounce.v
 - Device.v
 - EX_MEM.v
 - Forwarding_EX.v
 - Forwarding_ID.v

- ID_EX.v
- IF_ID.v
- InstructionMemory.v
- MEM_WB.v
- piipeline.xdc 约束文件
- RegisterFile.v
- sim_pip.v 仿真文件
- test_cpu.v 最终框架设计
- 2021012895_陈泽恺_实验报告.pdf